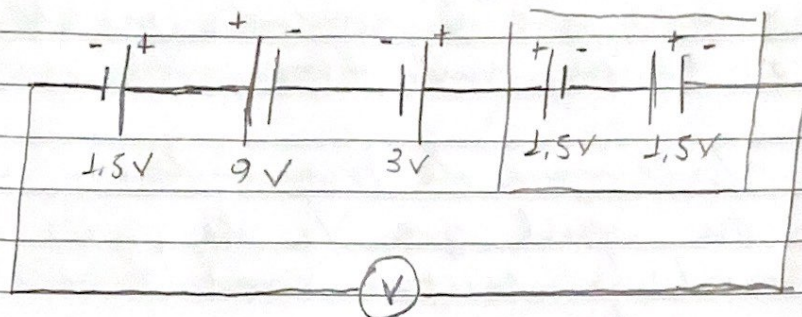


data
fecha 16.09.21

D S T Q Q S S
D L M M J V S

ATIVIDADE 4 - LAB. ELETRICIDADE I
PROF. ZAIR MEDEIROS JUNIOR
ALUNO JOSE NAMI HARRES
SIST. DE INFORMAÇÃO - 2021.2



$$V = 9 + 1,5 + 1,5 - 3 - 1,5 = 7,5V$$

Resultado conforme experimento
efetundo no Tinker cad